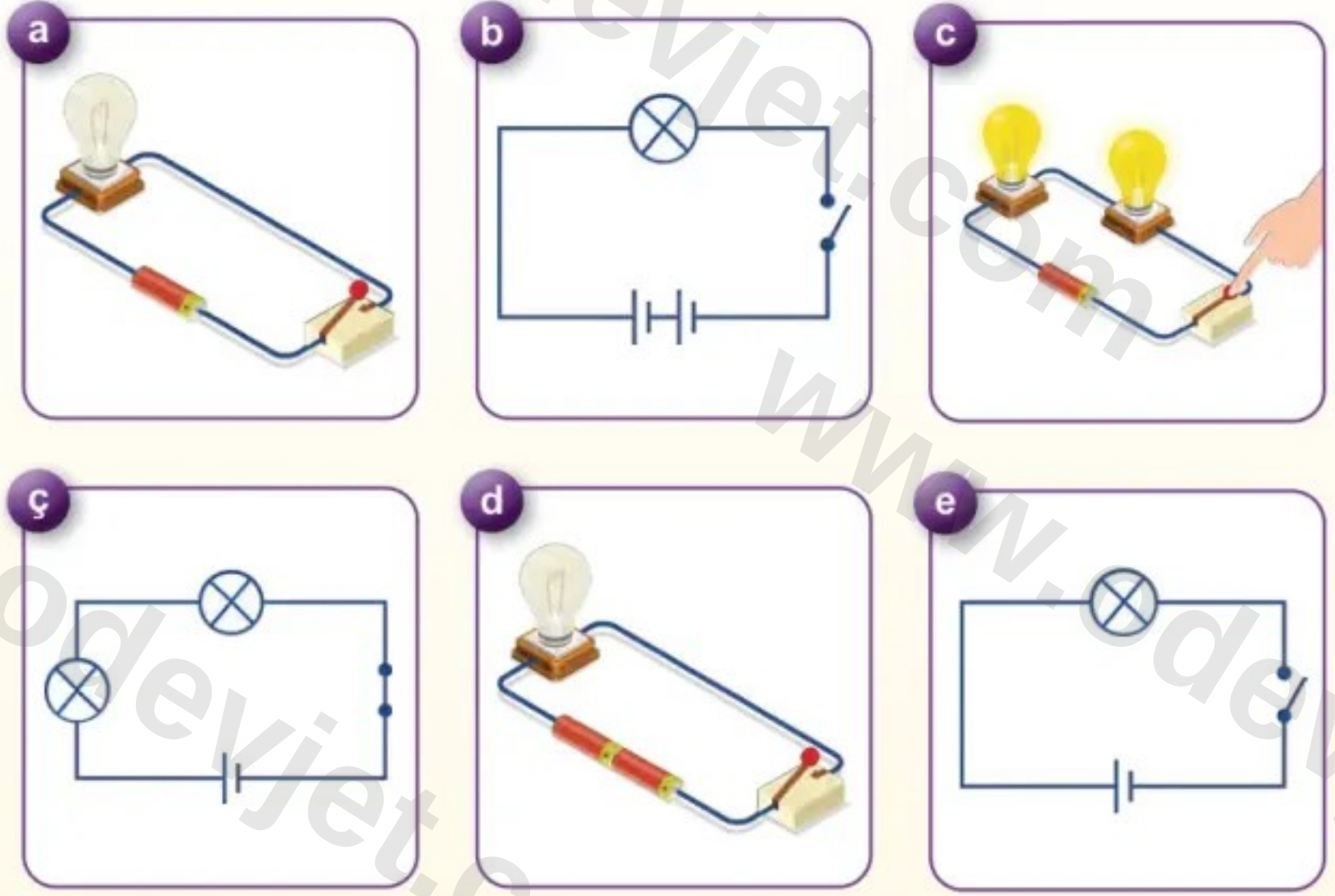


PEKİŞTİRME İSTASYONU-3

Bazı elektrik devre düzeneklerine ve devre şemalarına ait görseller aşağıdaki kutularda verilmiştir.



Kutularda verilen harfleri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplandıralım.

1. Hangi kutularda devre şemaları vardır?

b, c, e

2. Hangi devre şemalarındaki ampuller ışık verir?

c

3. Hangi devre şemasındaki ampul sayısı, diğer devre şemalarındakine göre daha fazladır?

c

4. Hangi devre düzeneğindeki pil sayısı, diğer devre düzeneklerindeki göre daha fazladır?

d

5. Kutularda verilen harfleri kullanarak devre düzenekleri ile bu düzeneklere ait devre şemalarını eşleştirelim. Eşleştirdiğimiz harfleri aşağıdaki kutulara yazalım.

a e

b d

c ç