
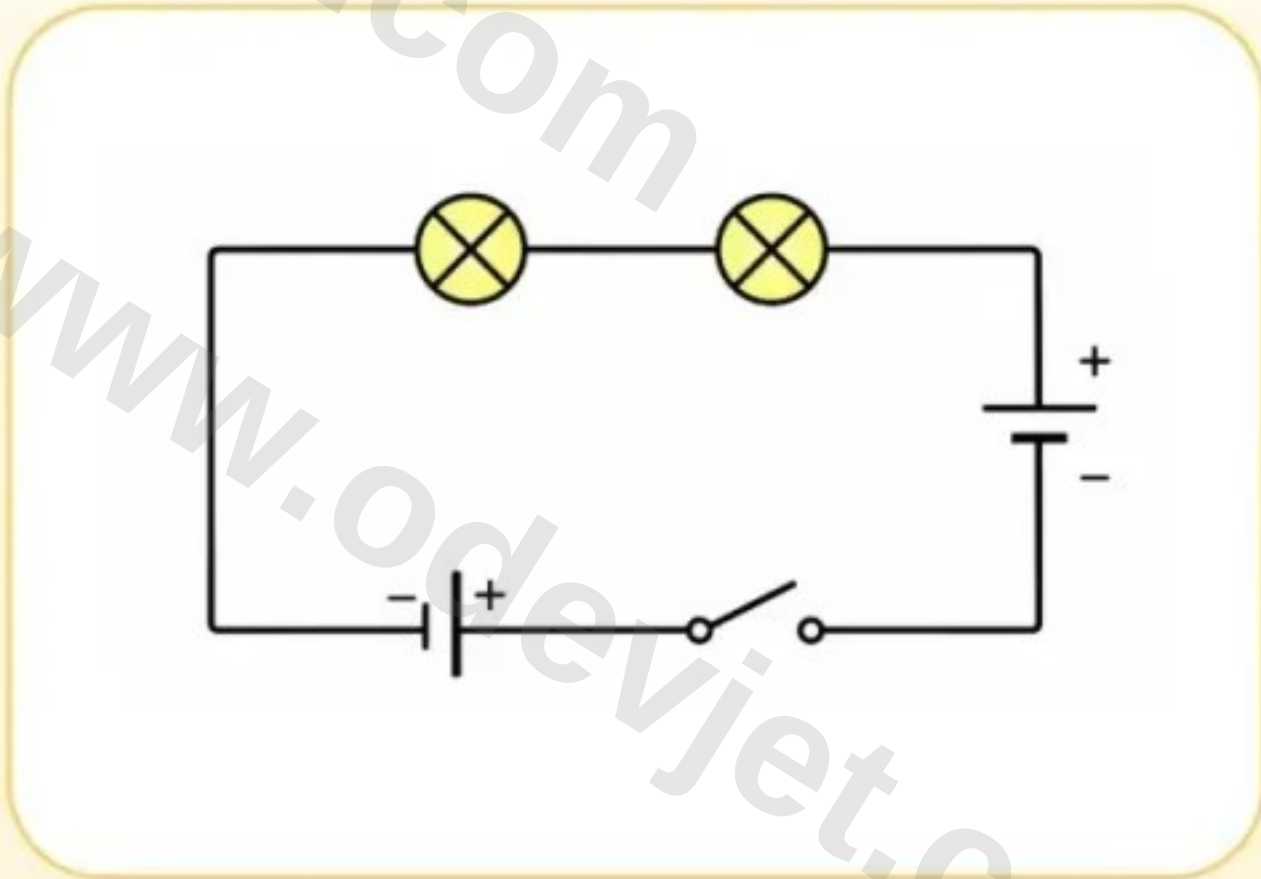


PEKİŞTİRME İSTASYONU-5

1. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin şemalarını yan taraflarındaki kutulara çizersiniz. Devrelerin alt tarafında yer alan tablolara ise devre elemanlarının adlarını ve devredeki sayılarını yazınız.

a.

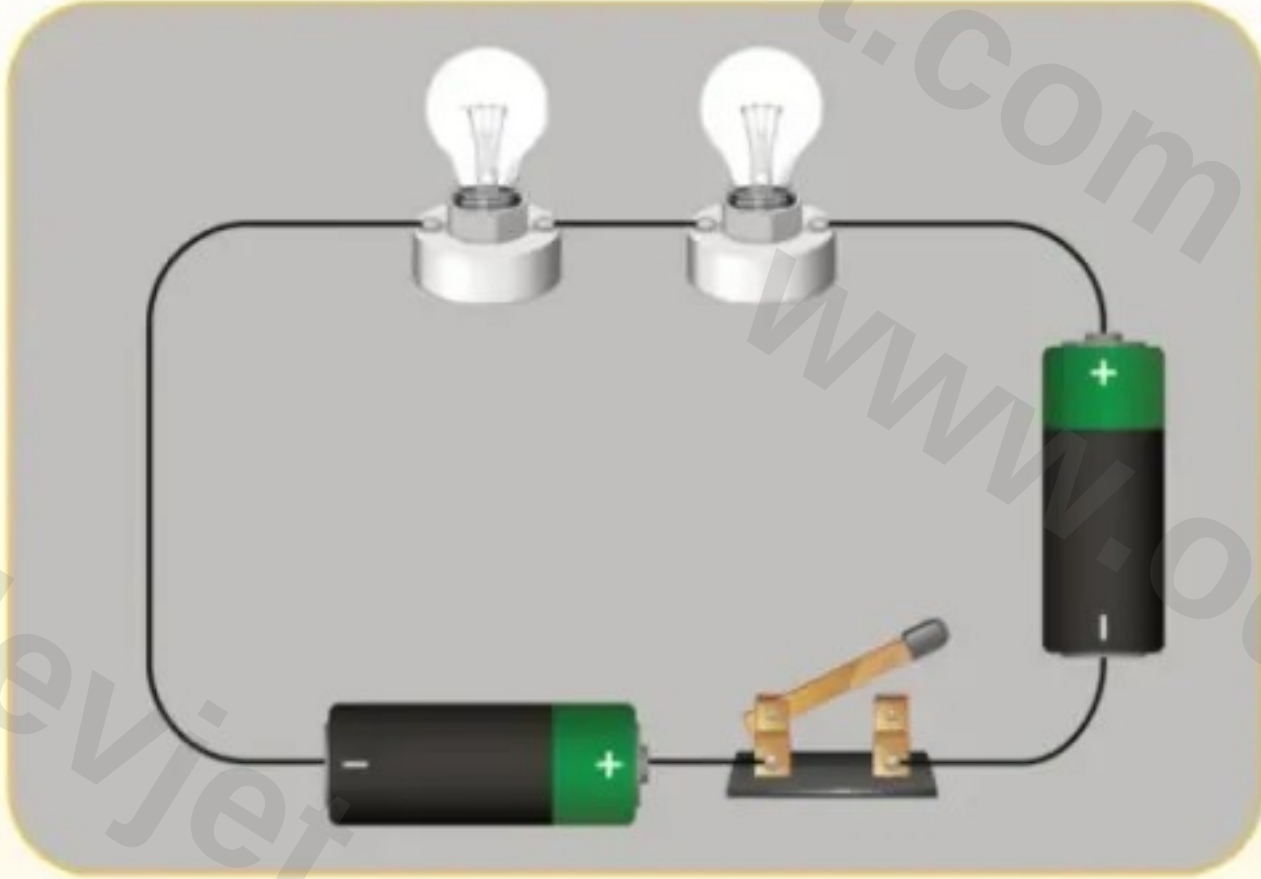

Devre Elemanının Adı	pil	ampul	anahtar	Bağlantı kablosu
Devredeki Sayısı	2	2	1	5