
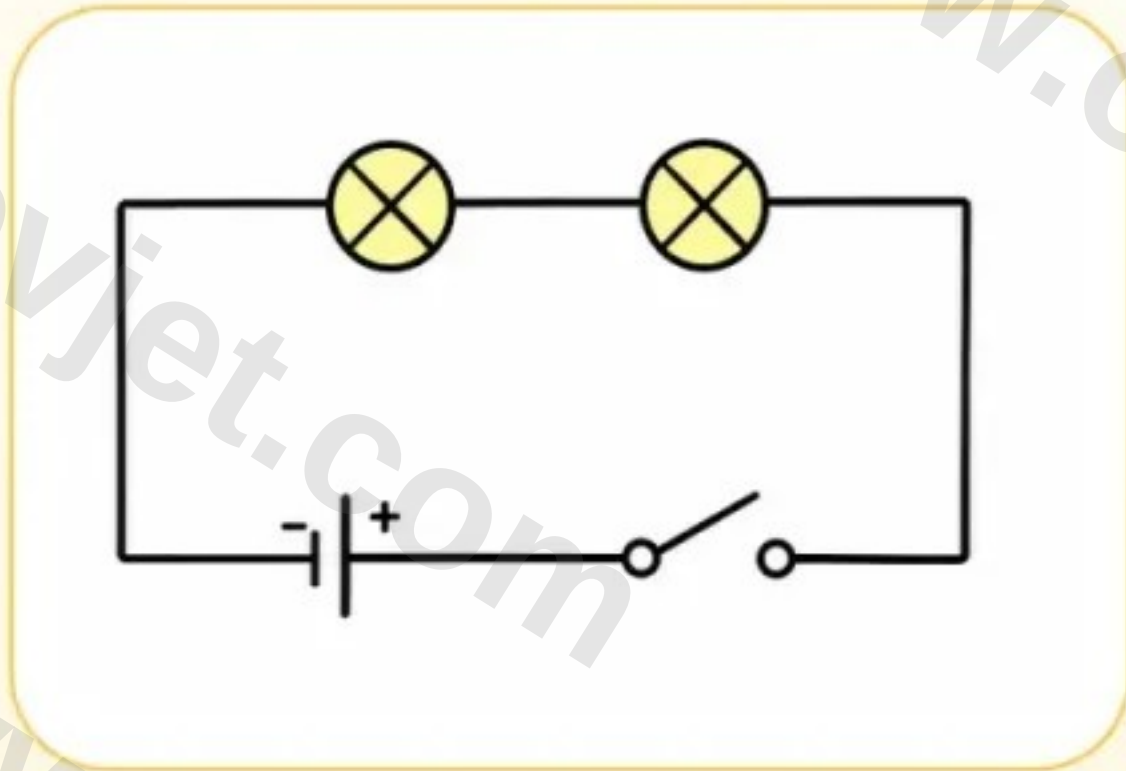


b.

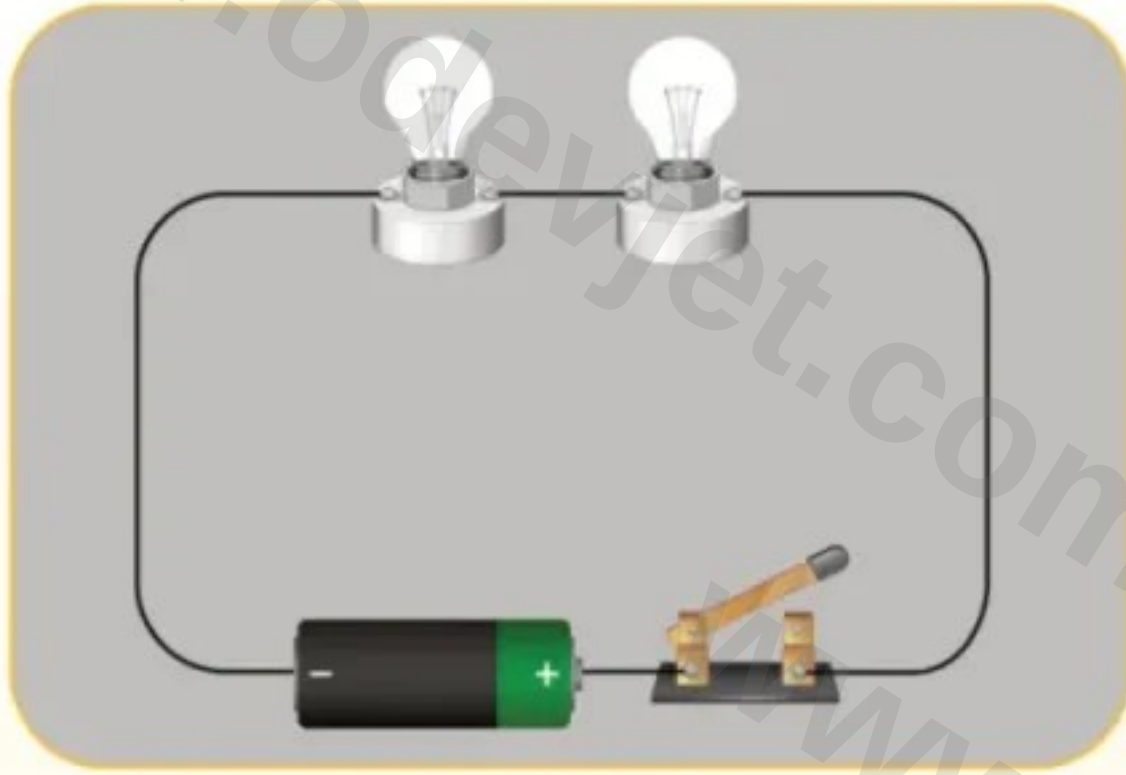

Devre Elemanının Adı	ampul	pil	anahtar	bağlantı kablosu
Devredeki Sayısı	2	1	1	4

2. Bir elektrik devresinde 3 pil, 4 ampul, 1 kapalı anahtar ve bağlantı kablolarının yer aldığı bilinmektedir. Bu devrenin şemasını aşağıdaki alana çiziniz.

