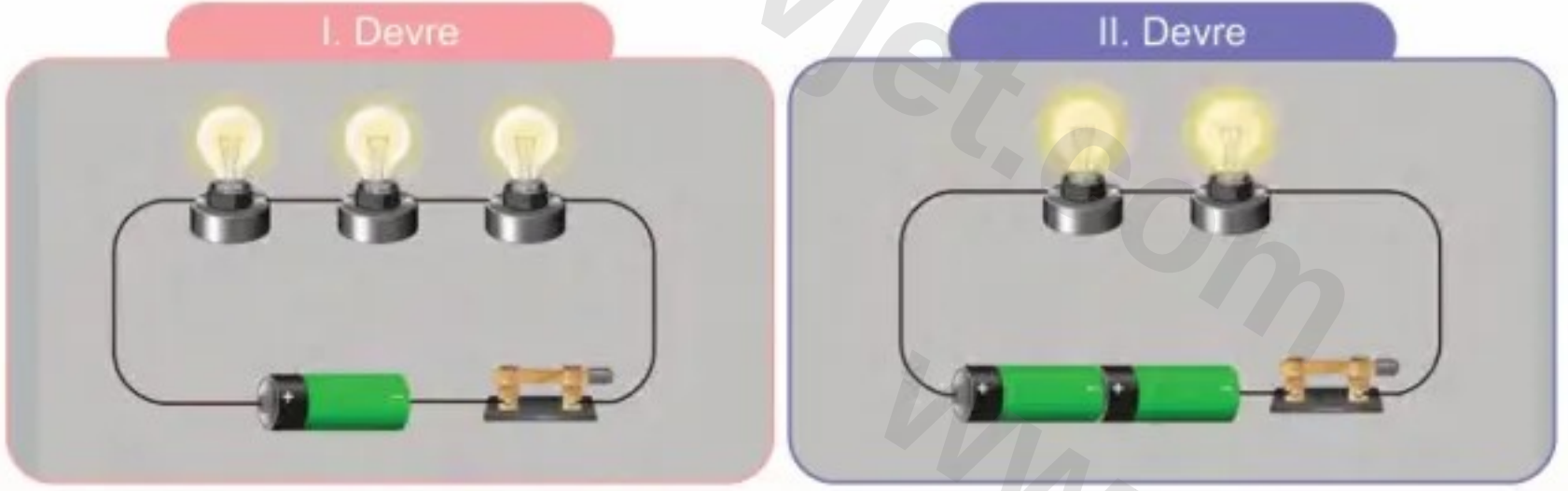


## PEKİŞTİRME İSTASYONU-2


Özdeş piller ve ampuller kullanılarak oluşturulan I ve II. devrelerin şemaları aşağıdaki gibidir:



Bu devreler ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. I. devredeki ampullerin parlaklığını artırmak için neler yapılabileceğini yazalım ve şemasını aşağıya çizelim.

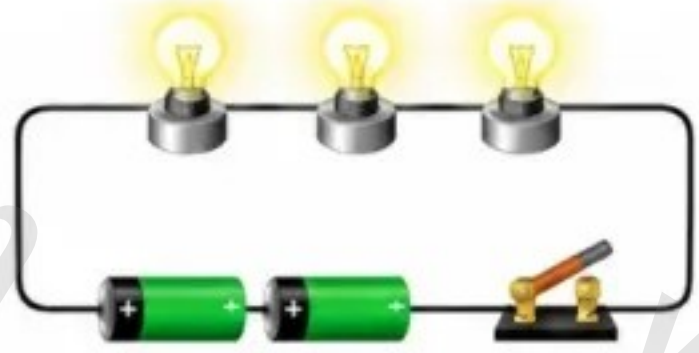**Devreye bir pil daha ekleyebiliriz. Böylece pil sayısını artırarak ampullerin parlaklığını artırabiliriz. Ayrıca ampul sayısını azaltabiliriz.**



2. II. devredeki ampullerin parlaklığını azaltmak için neler yapılabileceğini yazalım ve şemasını aşağıya çizelim.

**Devredeki pil sayısını azaltabiliriz. Örneğin 2 pil yerine 1 pil kullanabiliriz. Ayrıca ampul sayısını artırabiliriz.**

