
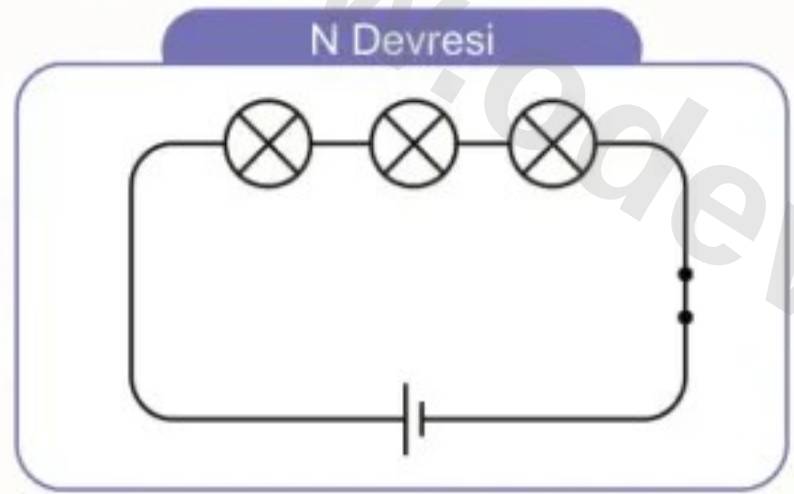
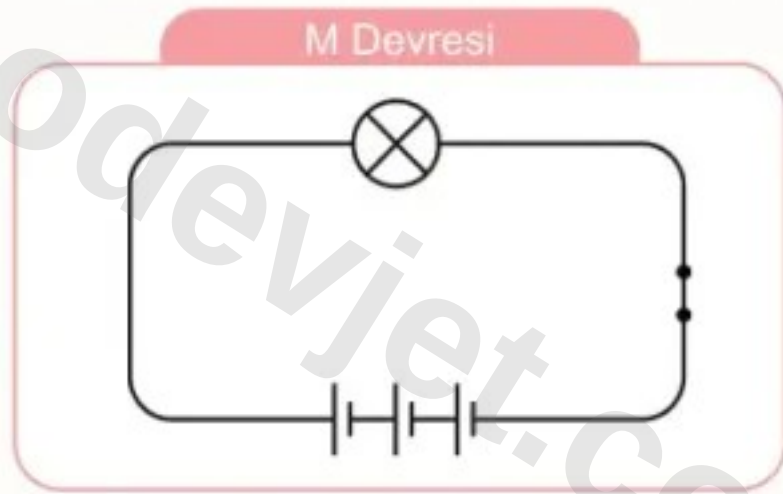
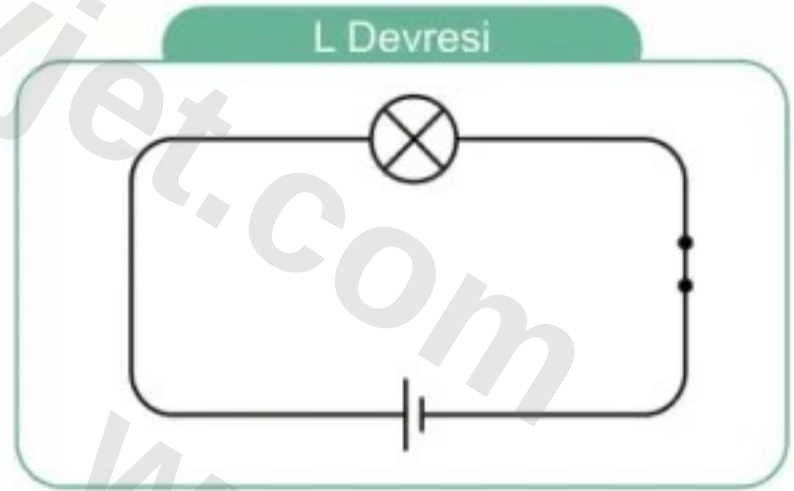


BÖLÜM SONU İSTASYONU

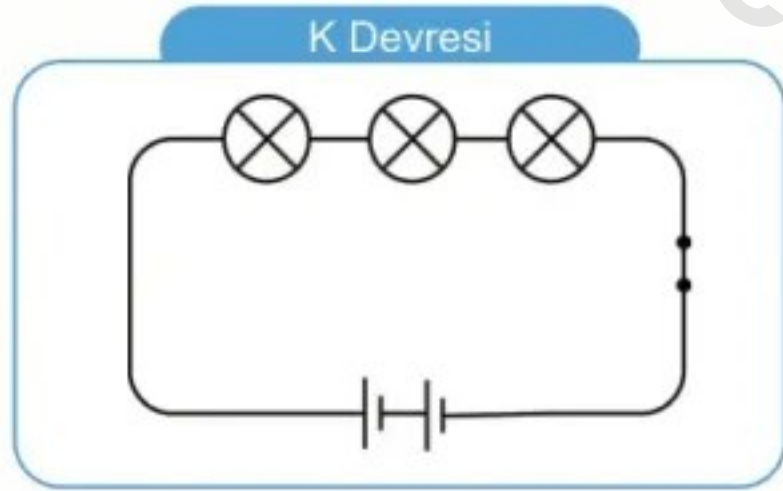Özdeş pil ve ampuller kullanılarak oluşturulan K, L, M ve N devrelerinin şemaları aşağıda verilmiştir.



Verilen devreler ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. K ve N devrelerindeki ampul parlaklığı karşılaştırılırsa hangi devredeki ampuller daha parlak yanar?

K devresi

2. L ve N devrelerindeki ampul parlaklığı karşılaştırılırsa hangi devredeki ampuller daha parlak yanar?

L devresi

3. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini göstermek isteyen bir öğrenci, hangi devreleri kullanmalıdır?

L ve N devreleri

4. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini göstermek isteyen bir öğrenci, hangi devreleri kullanmalıdır?

K ve N devresi veya L ve M devresi

5. Ampul parlaklığı en az olan devre hangisidir?

N devresi

6. Ampul parlaklığı en fazla olan devre hangisidir?

M devresi

