
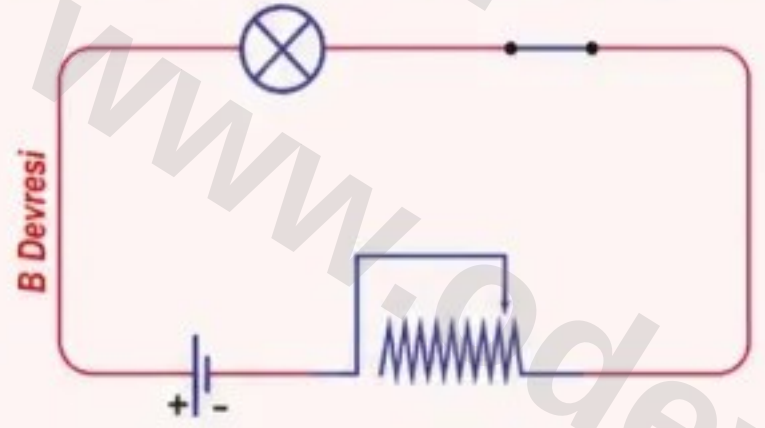



2. L ve M deneyleriyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

- A) M deneyinde bağımlı değişken iletkenin dik kesit alanıdır.
 B) L deneyinde iletkenin cinsinin ampul parlaklığına etkisi gözlemlenebilir.
 C) M deneyindeki devrelerin anahtarları kapatılırsa ampuller ışık verebilir.
 D) L deneyinde kullanılan tellerin elektriksel dirençleri birbirinden farklıdır.

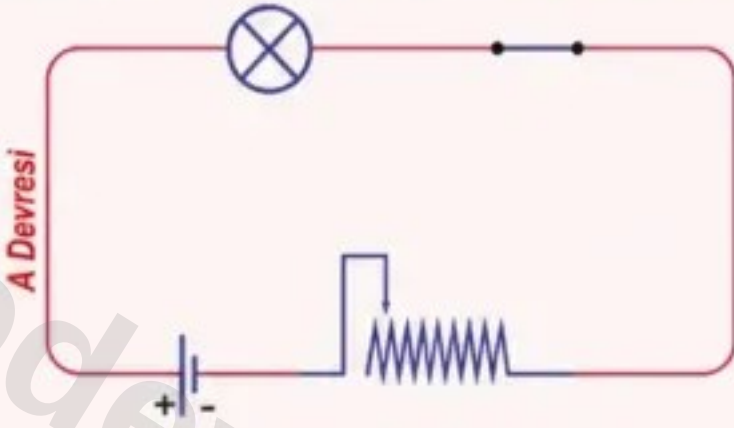3. N deneyinde yapılan uygulamalardan ikisine ait devre şemaları aşağıda verilmiştir.



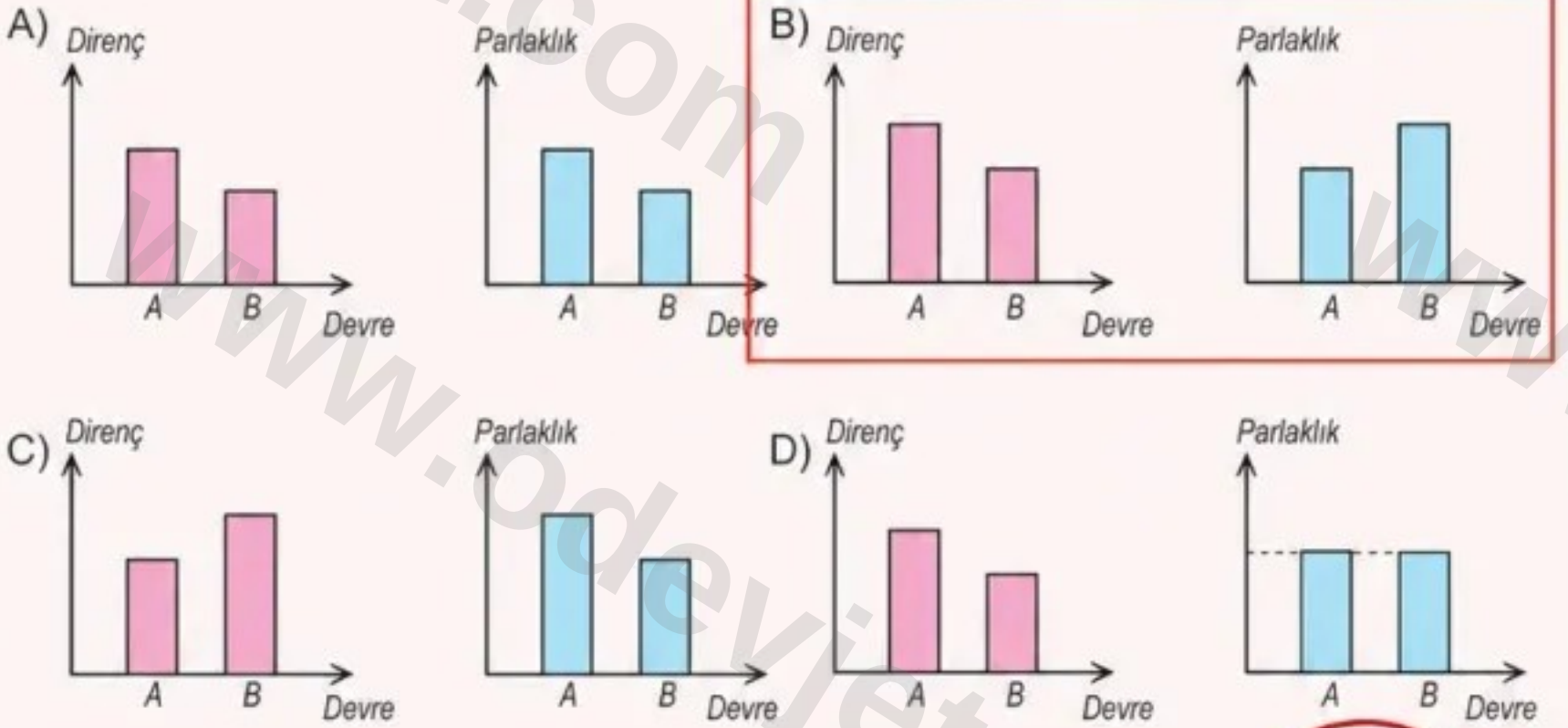Bu devrelerdeki direnç büyüklükleri ve ampul parlaklıklarıyla ilgili verilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?



★
Ödevjet öğretmenleri
tarafından çözülmüştür
✓



Ölçme ve değerlendirme uygulaması karekodda yer almaktadır.



Bir öğrencinin konuyla ilgili bakış açısını yansıtan bilim güncesi karekodda yer almaktadır.